

EE-102

Electrical

Additya Singh

2K19/A14/35

Assignment - 3.

①

$$V_1 = 25 \text{ Hz}$$

$$V_1 = 10 \text{ V}$$

$$I_1 = 100 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$Z_1 = 100 \Omega$$

$$V_2 = 25 \text{ Hz}$$

$$V_2 = 10 \text{ V}$$


$$I_2 = 60 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$Z_2 = 166.66 \Omega$$

$$Z \uparrow, Z \uparrow$$

$$Z \times Z$$

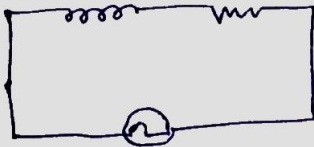The circuit contains a inductor and resistor



$$X_2 = \omega L$$

$$= 2\pi \text{ VL}$$

let resistance be R

$$\text{When } V = 25 \text{ Hz}$$

$$X_2 = 2\pi \times 25 \times L = 50\pi L$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$100 = \sqrt{R^2 + (50\pi L)^2} \quad \text{--- ①}$$

$$R^2 = 10000 - 2500 \times 10 \times 0.09$$

$$R^2 = 7750$$

$$R = \sqrt{7750} \Rightarrow 88.1 \Omega \text{ Ans}$$

$$\text{When } V = 75 \text{ Hz}$$

$$X_2 = 2\pi \times 75 \times L = 150\pi L$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_2^2}$$

$$\frac{500^2}{36} = \sqrt{R^2 + 150\pi L}$$

$$\text{Putting } R^2 = 100^2 - 50\pi L^2$$

$$\frac{(1000)^2}{36} = (100)^2 + (100\pi L)^2 \times 2$$

$$\Rightarrow 100(100)^2 = 36(100)^2 + (100)^2 (\pi L)^2 \times 2 \times 36$$

$$100 = 36(\pi L)^2 \times 2 \times 36$$

$$36 \times 2 \times \pi^2 L^2 = 64$$

$$L = \sqrt{\frac{64}{2\pi^2 \times 36}} = \frac{8}{6\pi\sqrt{2}} = \frac{8}{6\sqrt{2}\pi}$$

$$L = 0.3H \quad \underline{\text{Ans}}$$

If Impedance $Z = 200\Omega$


$$Z^2 = R^2 + \omega^2 L^2$$

$$(200)^2 = (88.1)^2 + 4\pi^2 \times 0.09 \times v^2$$

$$32238.39 = 3.62 v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{32238}{3.6}} = 95.22 H_2 \quad \underline{\text{Ans}}$$

(2)

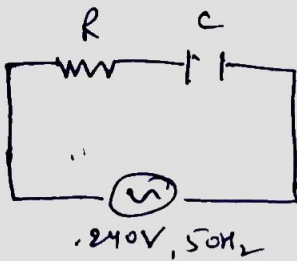

$$\frac{V_2}{R} = P \Rightarrow \frac{10000}{R} = 300$$

$$R = 100/3 \Omega$$

$$I^2 R = P, I^2 \times \frac{100}{3} = 300$$

$$I = 3A$$

$$\text{Impedance } Z = \frac{V}{I} = \frac{240}{3} = 80\Omega$$

$$Z = 80\Omega$$

$$Z^2 = R^2 + X_C^2$$

$$6400 = \frac{10000}{9} + X_C^2$$

$$X_C = \sqrt{\frac{57600 - 10000}{9}} = \sqrt{\frac{47600}{9}}$$

$$X_C = \frac{218.17}{3} = 72.72 \Omega$$

$$\frac{1}{2\pi fC} = 72.72$$

$$v = 50 H_2$$

Voltage across

$$\text{Capacitor} = I \times X_C$$

$$= 3 \times 72.72$$

$$\Rightarrow 218.17V$$

$$C \Rightarrow \frac{1}{2\pi 50 \times 72.72} = 0.00004375 \text{ f} = 43.7 \text{ nF}$$

$$Q = CV = 43.7 \times 10^{-6} \times 218.16 \\ = 9533.59 \times 10^{-6} \\ = 0.95 \text{ Ams}$$

$$Q_{\text{Max}} = 240 \times 43.7 \times 10^{-6} \\ = 0.0104 \text{ Ams}$$

$$\text{Max energy} = \frac{1}{2} CV^2 \\ = \frac{1}{2} \times 43.7 \times 240 \times 240 \times 10^{-6} \\ = 1.2 \text{ J Ams}$$


$$\textcircled{2} \quad V = 80 + j60 = 100 \angle 36.86^\circ \\ I = -4 + j100 = 10.97 \angle 111.80^\circ$$

$$a) \text{ Impedance } = Z = \frac{V}{I} = \frac{100 \angle 36.86}{10.97 \angle 111.8} = 9.285 \angle -74.94^\circ$$

Phase angle

$$\textcircled{b} \text{ Power} = 100 \times 10.97 \times \cos(74.94) \\ = 279.83 \text{ W Ams}$$
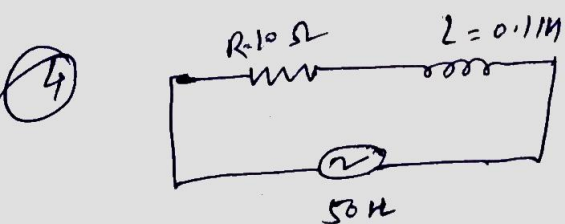
$$\textcircled{c} \text{ Phase angle} = 74.94 \approx 75^\circ \text{ (I leading). Ams}$$



$$R = 10 \Omega \\ Z = 10 + j31.41 \\ Z = 32.96 \angle 72.34$$

$$X_L = \omega L \\ = 2\pi \times 50 \times 0.1 \\ X_L = 10 \pi$$


$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{32.96} \angle -72.34$$

$$Y = 0.0303 \angle -72.34 \quad Y = 0.0303 \text{ Ams. mho.}$$

$$Y = G + jB \Rightarrow Y = 9.19 \times 10^{-3} - j0.028$$

$$\Rightarrow G = 0.00919 \text{ Mho} \quad B = 0.028 \text{ Mho} \quad \text{Ams}$$

5A

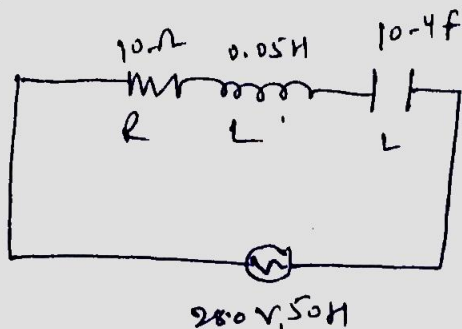

$$X_L = \omega L$$

$$= 2\pi \times 50 \times 0.05$$

$$X_L = 15.7 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 10^{-9}} = \frac{100}{\pi} = 31.8 \Omega$$




$$Z = 10 \Omega \text{ Ans}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{200}{10} = 20 \text{ A}$$

$$\text{Power } VI = 4000 \text{ W Ans}$$

$$\text{Power factor} = \frac{R}{Z} = \frac{10}{10} = 1 \text{ Ans}$$

6

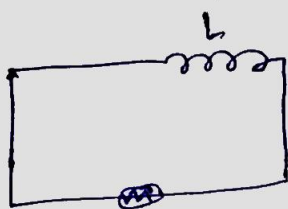

$$X_L = \omega L$$

$$= 100\pi \times 50 \times 10^{-3}$$

$$X_L = 15.7 \Omega$$


$$I = \frac{200}{15.7} = 12.73 \text{ A}$$



$$P = VI \cos = 0 \text{ W}$$

$$\text{Power factor} = \cos 90 = 0 \text{ Ans}$$

7

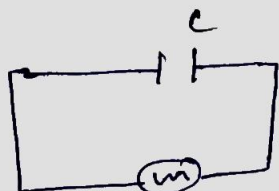


$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$X_C = 31.8 \Omega$$


$$I = \frac{200}{31.8} = 6.28 \text{ A}$$

$$P = VI \cos = 0$$

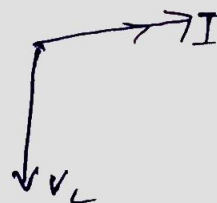

$$\text{Power factor} = \cos 90 = 0.$$

①

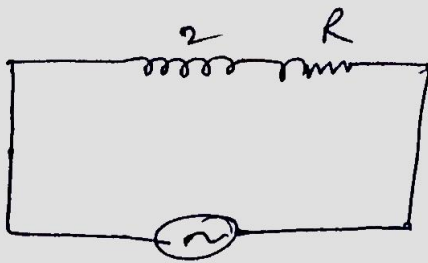

$$\text{Impedance } Z = 10 + j15.7$$

$$= 18.61 \angle 57.5^\circ$$


$$\text{Current} = 10.74 \angle -57.5^\circ$$

$$\text{Power} = VI \cos \phi$$


$$= 200 \times 10.74 \times \cos(57.5^\circ)$$

$$= 1.154 \text{ kW}$$

$$\cos \phi = 0.53 \text{ (lag)}$$

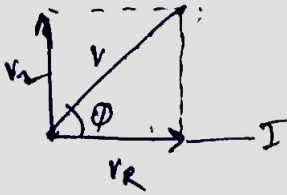

②

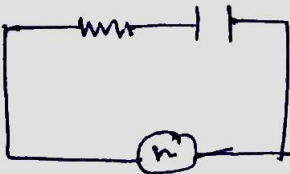


$$\text{Impedance} = 10 - j31.8 = 33.33 \angle -72.54^\circ \text{ Am}$$

$$\text{Current} = 6 \angle 72.54^\circ$$


$$\text{Power} = VI \cos \phi = 200 \times 6 \times \cos(72.54^\circ)$$

$$= 360.04 \text{ W Am}$$
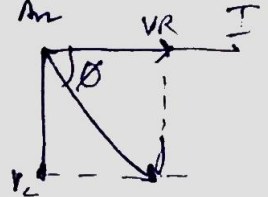
$$\text{Power factor} = 0.3 \text{ (lead) Am}$$



③

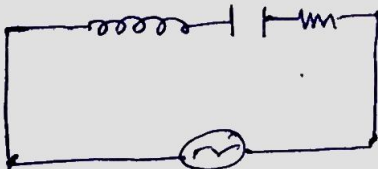

$$\text{Impedance} = 10 + j15.7 - j31.8$$

$$= 10 - j16.13$$

$$Z = 18.97 \angle -58.20^\circ \text{ Am}$$


$$I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{18.97} = 10.54 \angle +58.20^\circ$$

$$\text{Power} = VI \cos \phi$$

$$= 200 \times 10.54 \cos(58.2^\circ)$$


$$= 1110.76 \text{ W}$$
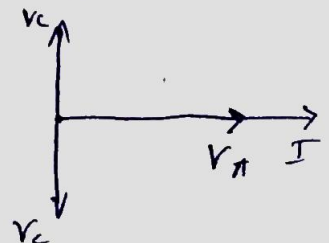
$$I = 10.54 \angle 58.20^\circ \text{ Am}$$



$$\text{Power factor} = \cos \phi = 0.526$$

9

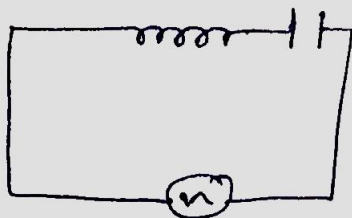


$$\text{Impedance} = -j1.61 \Omega = 16.1 \angle -90^\circ \text{ Am}$$


$$\text{Current} = 12.42 \text{ Am}$$

$$\text{Power} = 0 \text{ W}$$

$$\text{Power factor} = 0$$

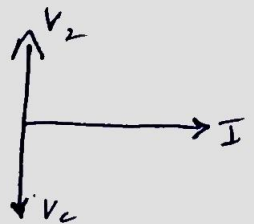

6

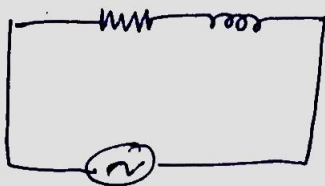

$$\phi = 37^\circ$$

$$I = 3 \text{ A} \angle -37^\circ$$

$$V_L = 171 \text{ V}$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{240}{3 \angle -37^\circ} = 80 \angle 37^\circ$$

$$Z = 63.89 + j48.14 \text{ Am}$$

Reaction = 48.14 Ω Am
of Inductor

$$\text{Resistance of Resistor} = 63.89 \Omega \text{ Am}$$

7



$$V_1 = 80 \text{ Hz}$$

$$I_1 = 15.6 \text{ A}$$

$$V = 110 \text{ V}$$

$$Z_1 = \frac{V}{I} = \frac{110}{15.6} = 7.05$$

$$V_2 = 40 \text{ Hz}$$

$$I_2 = 19.7 \text{ A}$$

$$V = 110 \text{ V}$$

$$Z_2 = \frac{V}{I} = \frac{110}{19.7} = 5.58$$

$$R_2 + \omega^2 L_2^2 = (7.05)^2$$

$$R^2 + 4\pi^2 \times 6400 L^2 = (7.05)^2 \quad \text{--- (1)}$$

$$R^2 + \omega^2 L^2 = (5.58)^2$$

$$R^2 + 4\pi^2 \times 16100 L^2 = (5.58)^2 \quad \text{--- (2)}$$

from (1) & (2)

$$R = 4.98 \Omega, \quad L = 0.01 \text{ H}$$

$$\text{Cost of Coil} = L/R = 2 \text{ ms Am}$$

⑧ $V_b = 3V_a \angle 90^\circ$ [$\therefore V_a$ & V_b are in quadrature]

$$\frac{V_b}{V_a} = 3 \angle 90^\circ$$

$$Z_b = 6 + j(2\pi \cdot 0.0255 \times 50) = 6 + j18.011 \Omega$$

$$Z_b = 10.008 \angle 53.16^\circ$$

$$\boxed{I_a = I_b}$$

$$\Rightarrow \frac{V_b}{Z_b} = \frac{V_a}{Z_a} \Rightarrow \frac{Z_b}{Z_a} = \frac{V_b}{V_a} = 3 \angle 90^\circ$$

$$= \frac{100.08 \angle 53.16^\circ}{Z_a} = 3 \angle 90^\circ$$

$$Z_a \Rightarrow 3.336 \angle -36.84^\circ$$

$$\boxed{Z_a = 2.669 - j2}$$

$$\left[\begin{array}{l} R = 2.669 \\ X_L = 2 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow R = 2.669 \Omega$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{200\pi} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 1 \times 2}$$

$$\left(C = \frac{1}{2\pi \cdot V \cdot X_L} \right)$$

$$\boxed{C = 1.591 \times 10^{-3} \text{ f}}$$

Ans

⑨ $Z = 10 + j5 \Rightarrow 11.18 \angle 26.56^\circ$


$$V = \frac{1}{Z} = \frac{1}{11.18} \quad L = 28.58 \Rightarrow 0.0894 \angle -26.56^\circ$$

$$\Rightarrow 0.079 - j0.039$$

$$\boxed{a = 0.079; b = -0.039}$$

Ans

(a)

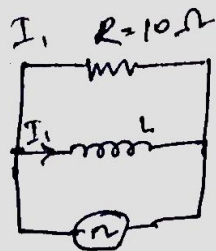

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{jR\omega L}{R + j\omega L}$$

$$Z_1 = R$$

$$Z_2 = j\omega L = j2\pi \nu L = j\omega L$$

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{V}{R}, \quad I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{V}{j\omega L}$$

$$\text{Total Current} = \frac{V}{Z} = \frac{V}{jR\omega L} (R + j\omega L) \quad \boxed{\cos \phi = 0.91}$$

$$Z = \frac{j(10 \times 21.94)}{10 + j(21.99)}$$

Power factor

$$\frac{Z}{R} = \cos \phi$$


$$Z = \frac{219.9 \angle 90}{24.15 \angle 65.54} = 9.105 \angle 24.46 \Omega$$

$$I_R = \frac{200}{10} = 20A$$


$$I_L = \frac{200}{81.93} = 9.09A$$

$$I_{\text{Total}} = 21.96A$$
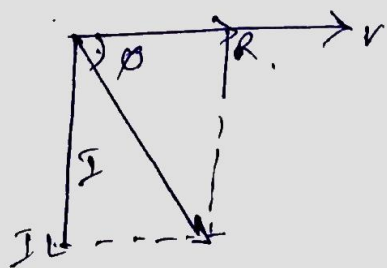
$$\cos \phi = \frac{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}{R} = 0.91 \underline{\underline{\text{Ans}}}$$




(b)

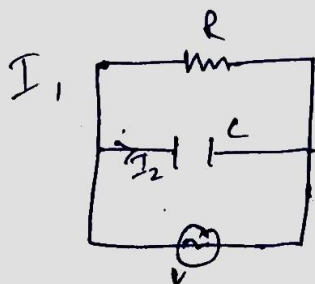

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{jR}{R - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{j \times 10 \times 25.02}{10 - j25.02}$$

$$\Rightarrow 9.28 \angle -26.8^\circ$$

Q1

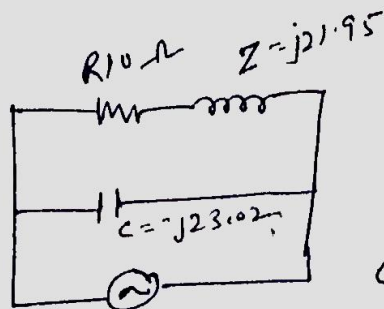

$$Z = 57.83 \angle 7.61^\circ$$

$$I_{total} = 3.45 A$$

$$\cos \phi = \cos 7.61 = 0.99 (\text{lag}), = 604.23 \angle (24.48)$$


$$Z_1 = 10 + j21.99$$

$$Z_2 = -j25.02$$

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$10 \cdot j3.03$$

Q12

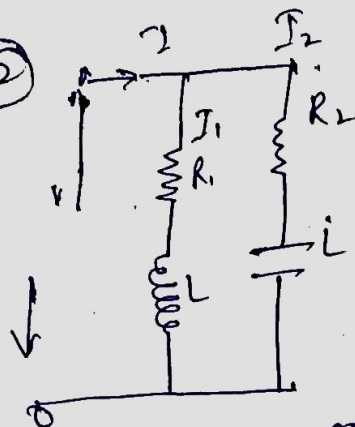

$$I_1 = \frac{V}{Z_1}, I_2 = \frac{V_2}{Z_2}$$

Let take the angular frequent

$$I_1 = \frac{V}{R_1 + j\omega L} \times I_2 = \frac{V}{R_2 - \frac{1}{\omega L}}$$

$$\phi_1 = \tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R} \right); \phi_2 = \tan^{-1} \left(\frac{X_C}{R} \right)$$

Since I_1 & I_2 are in quadrature

$$\phi_1 - \phi_2 = 90^\circ$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R_1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{X_C}{R_2} \right) = 90^\circ$$

taking tan on both sides

$$\frac{\frac{X_L}{R_1} \times \frac{X_C}{R_2}}{1 - \frac{X_L X_C}{R_1 R_2}} = \tan 90^\circ$$

Q9

$$1 - \frac{X_L X_C}{R_1 R_2} = 0 \Rightarrow$$

$$R_1 R_2 = X_L X_C = \frac{L}{C}$$

Q6

$$|T| = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos \phi}$$


$$\phi = 90^\circ$$

$$Z = 9.28 \angle -21.8^\circ$$

$$I_R = \frac{V}{R}, \quad I_C = \frac{V \omega L}{j} = j V \omega L$$


$$I_R = 10A, \quad I_C = \frac{200}{25.02} = 7.95 \approx I_C$$

$$I_{\text{Total}} = 21.53A$$

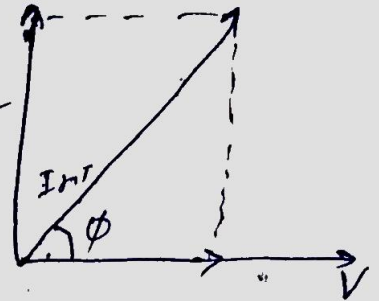

$$\text{Power factor} = \cos \phi = \frac{I_R}{I} = \frac{\sqrt{R^2 = 1/\omega^2 L^2}}{R} = 0.92 \text{ lagging behind}$$

(C) Inductance in parallel with C

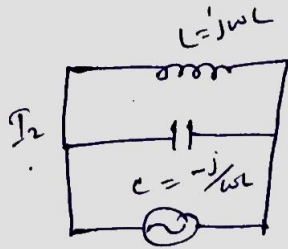

$$Z_1 = (j\omega L) = j21.95 \Omega$$

$$Z_2 = j \frac{1}{\omega L} = -j(25 \Omega)$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{550.1898}{-j3.03} = \frac{550.1898}{3.03} \angle 0$$

$$3.03 \angle -90$$

$$Z_{eq} = 181.58 \angle 90^\circ$$

$$\cos \phi = 0$$

(lag)

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{200}{21.93} = 90.09A$$

$$I_C = \frac{V}{X_C} = \frac{200}{25.08} = 7.99A$$

$$I_{\text{Total}} = 1.10A$$

Ans

$$I = \sqrt{\frac{V^2}{R_1^2 + \omega^2 L^2} + \frac{V^2 \omega^2 C^2 R_1^2}{R_1^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$|I| = \cos \phi = \frac{dI}{dR} = 0$$

$$I = \frac{V}{\sqrt{R_1^2 + \omega^2 L^2}} \sqrt{1 + \omega^2 L^2 R_1^2}$$

$$\frac{I}{dR_1} = V \left[\frac{\sqrt{R_1^2 + \omega^2 L^2} (\omega^2 L^2 R_1)}{2 \sqrt{1 + \omega^2 L^2 R_1^2}} - \frac{\sqrt{1 + \omega^2 L^2 R_1^2}}{2 \sqrt{R_1^2 + \omega^2 L^2}} \cdot 2R_1 \right]$$

$$\text{Putting } \frac{dI}{dR_1} = 0 \text{ \& solving}$$


$$\Rightarrow R_1^2 \omega^2 C^2 + R_1 \omega^2 L^2 C^2 - R_1 \omega^2 C^2 R_1^3 = 0$$

$$b) \boxed{\omega = \frac{1}{\sqrt{2L}}} \quad \underline{\underline{\text{Ans}}}$$

$$\text{Hence, frequency at this condition} = \frac{1}{2\pi(2L)} //$$

$$\begin{aligned} \text{Magnitude of Current} &= \frac{V \sqrt{1 + \omega^2 L^2 R_1^2}}{\sqrt{R_1^2 + \omega^2 L^2}} = \frac{V \sqrt{1 + \frac{C}{L} R_1^2}}{\sqrt{1 + \frac{L^2}{C}}} \\ &= \frac{V \sqrt{\frac{L}{C}} \left(\sqrt{\frac{L}{C} + R_1^2} \right)}{\left(\sqrt{R_1^2 + \frac{2}{C}} \right)} \end{aligned}$$
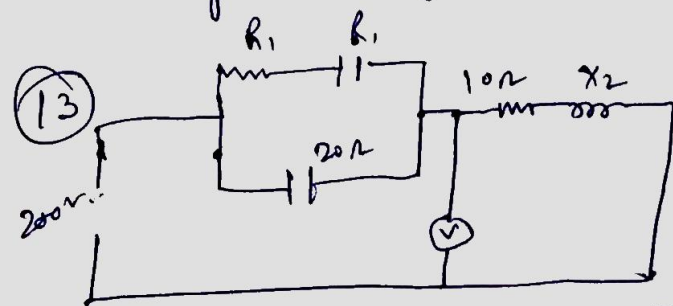
$$\text{Magnitude of Current} = V \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \underline{\underline{\text{Ans}}}$$



when reading of voltmeter = 200V

$$VF \cos \phi = 1.8 \times 10^3$$

$$\cos \phi = \frac{R_1}{X_2}$$

$$200 \times 12 \times \frac{10}{X_2} = 1.8 \times 10^3$$

$$\boxed{X_2 = 13.32 \Omega} \quad \underline{\underline{\text{Ans}}}$$